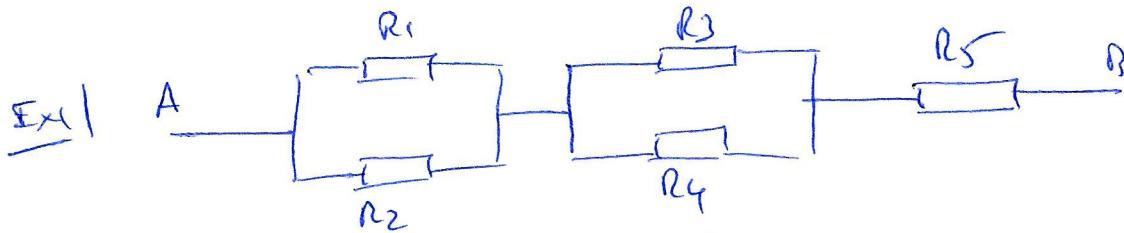


TD ASSOCIATION DE DIPOLES



$$R_{\text{eq}} = \left(\frac{R_1}{R_2} \right) + \left(\frac{R_3}{R_4} \right) + R_5$$

$$= \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} + \frac{R_3 R_4}{R_3 + R_4} + R_5$$

$$= 10 + 50 + 15$$

$$= 75 \Omega$$


Ex2 * régime établi : $U_L = L \frac{di}{dt} = 0$ car i ne varie plus
 → L remplacée par un fil.

$i_C = C \frac{duc}{dt} = 0$ car u_C ne varie plus

→ C équivalent à un circuit ouvert


$$R_{\text{eq}} = R_1 // R_3 = 50 \Omega$$

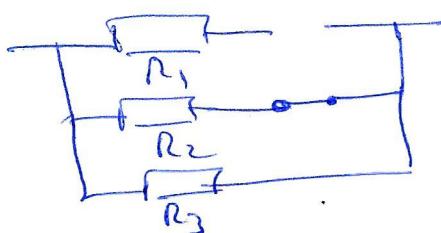* à l' instant de mise sous tension : $i_L = 0$ et $u_C = 0$
 ↓
 ouvrir fil




$$R_{\text{eq}} = R_2 // R_3 = \frac{100 \times 100}{100+100} = 90,9 \Omega$$

Ex3

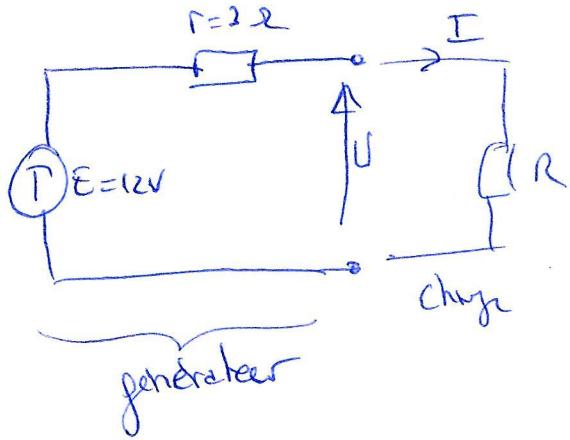

$$U = E - r I$$
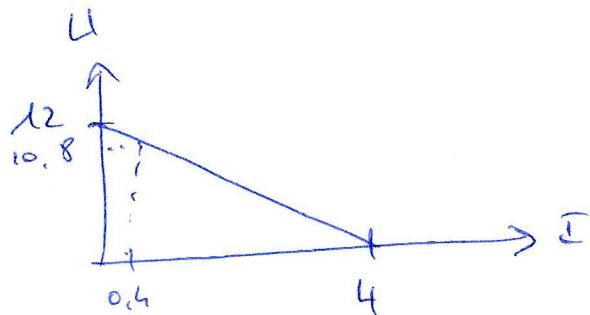
$$U = 12 - 3 I \quad \text{éq de droite}$$



Si $R = 27\Omega$:

$$I = \frac{E}{r + R}$$


$$= \frac{12}{30} = 0,4 A$$

$$U = 12 - 3 \times 0,4 = 10,8 V$$

on peut dériver:

$$U = \frac{R}{R+r} E = 10,8 V \quad (+ \text{rigide})$$

Ex4

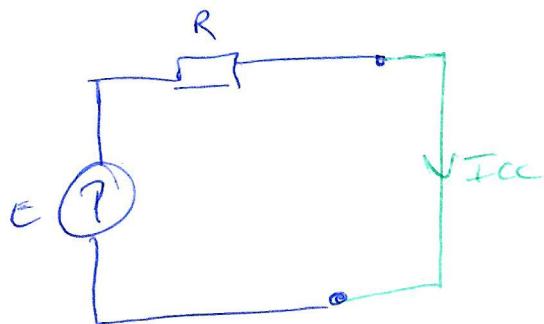


$$R = 6r = 0,06 \Omega$$

$$E = 6 \times e = 13,2 V$$

$$I_{cc} = \frac{E}{R} = \frac{13,2}{0,06} = 220 A$$

Ex5) on cherche le modèle de Thévenin à gauche de A et B.

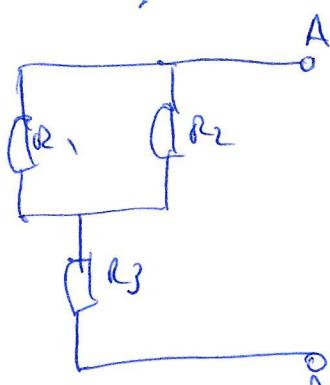Rth: $R_{A \rightarrow B}$, forces extérieures




$$R_{th} = R_1 / R_2 + R_3$$

$$= 1 + 2$$

$$= 3 \Omega$$

Erl : U_{AB} à vide.

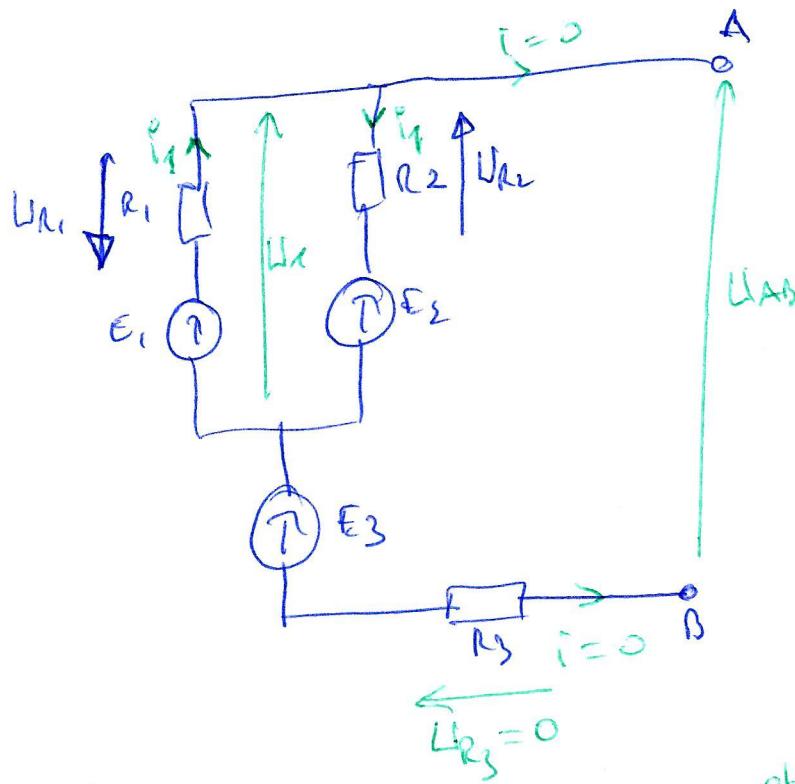

$$U_{AB} = U_1 + E_3 + U_{R3}$$

$$= U_1 + \cancel{E_3}$$

$$\text{mille : } E_1 - U_{R1} - U_{R2} - E_2 = 0$$

$$\rightarrow E_1 - (R_1 + R_2) i_1 - E_2 = 0$$

$$\rightarrow i_1 = \frac{E_1 - E_2}{R_1 + R_2}$$

$$= \frac{2}{4} \text{ A}$$


$$\text{et } U_1 = R_2 i_1 + E_2$$

$$2 \cdot 0,5 + 1$$

$$= kV$$

$$\rightarrow U_{AB} = \text{Erl} = 2 + 2 = 4 \text{ V}$$

done modèle :

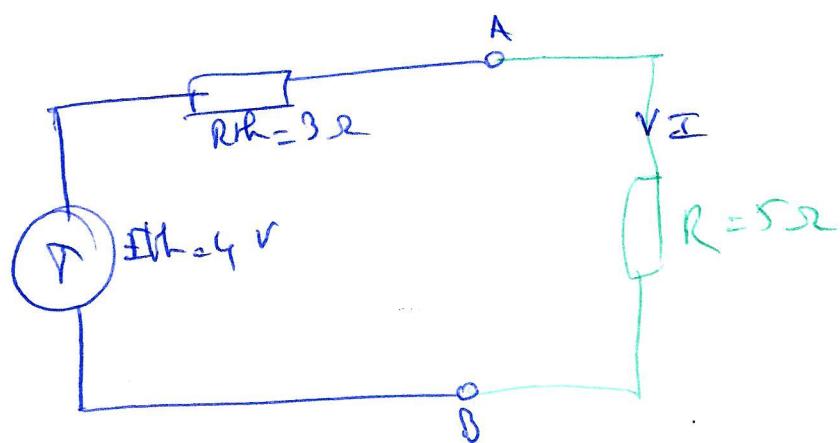

$$I = \frac{\text{Erl}}{R_{TH} + R} = \frac{4}{3 + 5} = 0,5 \text{ A}$$